
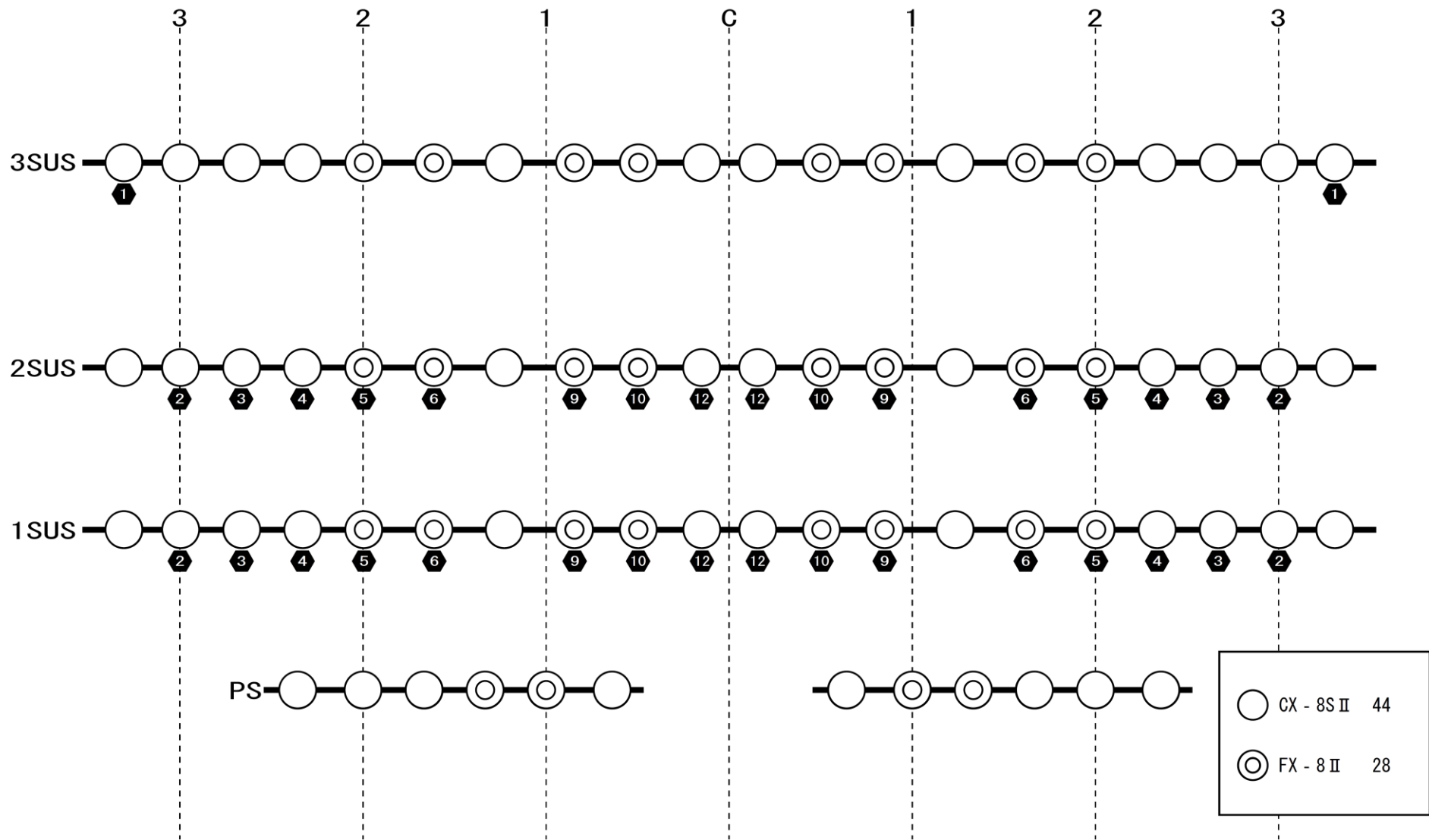


(資料)照明基本仕込図

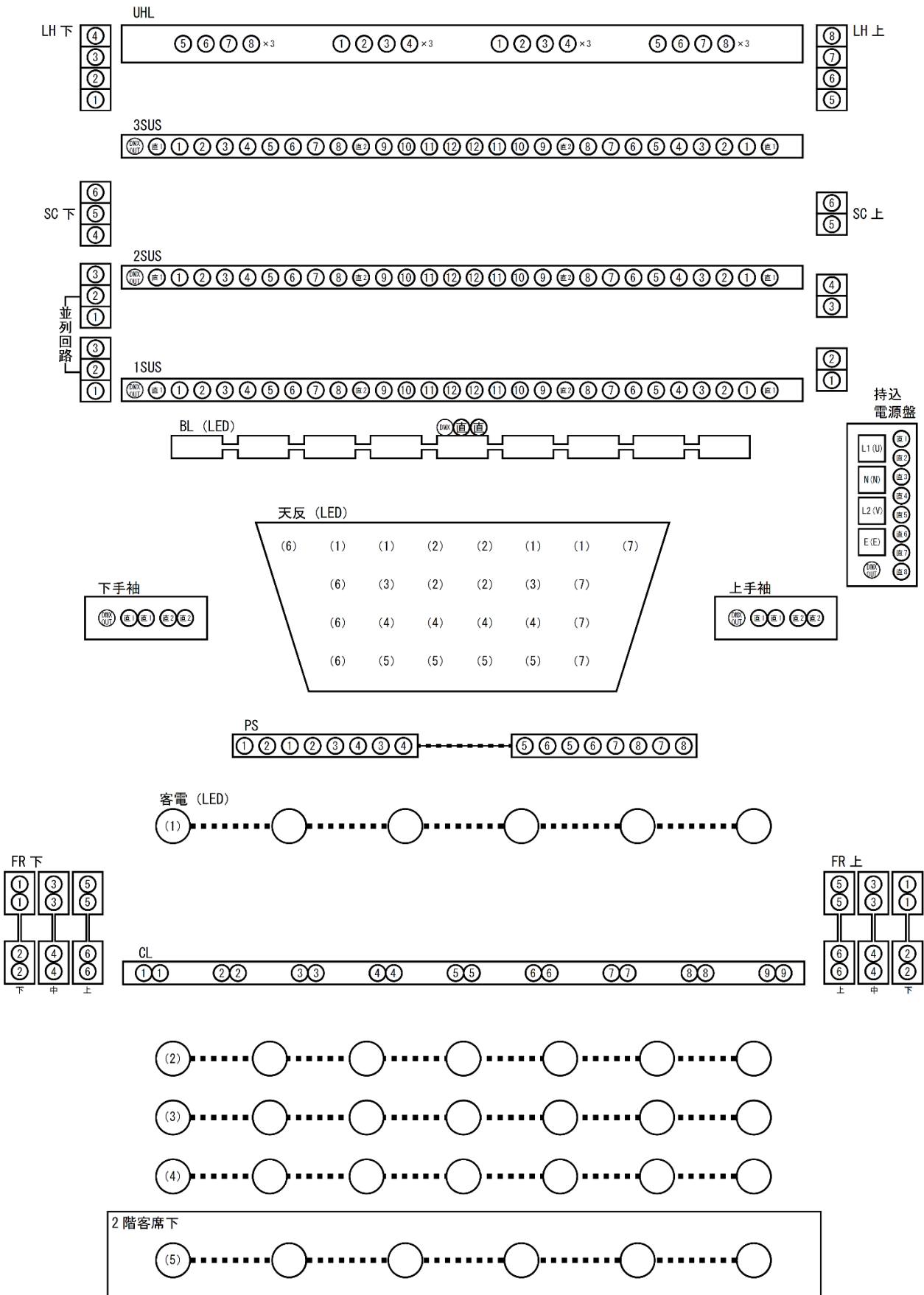

(資料)照明コンセント配置図



(資料)負荷表

容量 (A)	負荷名称	制御 CH	容量 (A)	負荷名称	制御 CH	容量 (A)	負荷名称	制御 CH	容量 (A)	負荷名称	制御 CH	容量 (A)	負荷名称	制御 CH						
30	1S	- 1	1	30	3S	- 1	25	30	LH上 (22)	- 5	49	30	CL	- 1	73	20	直BL	- R	94	
		- 2	2			- 2	26		(59)	- 6	50			- 2	74			- G	95	
		- 3	3			- 3	27		(72)	- 7	51			- 3	75			- B	96	
		- 4	4			- 4	28		(40)	- 8	52			- 4	76			- W	97	
		- 5	5			- 5	29		FR下	- 1	53			- 5	77	20	直天反	- 1	98	
		- 6	6			- 6	30			- 2	54			- 6	78			- 2	99	
		- 7	7			- 7	31			- 3	55			- 7	79			- 3	100	
		- 8	8			- 8	32			- 4	56			- 8	80			- 4	101	
		- 9	9			- 9	33			- 5	57			- 9	81			- 5	102	
		- 10	10			- 10	34			- 6	58	30	SC下	- 1	82			- 6	103	
		- 11	11			- 11	35	30	FR上	- 1	59			- 2	83			- 7	104	
		- 12	12			- 12	36			- 2	60			- 3	84			客席DL	- 1	105
30	2S	- 1	13	30	UH (71)	- 1	37			- 3	61			- 4	85			- 2	106	
		- 2	14		(72)	- 2	38			- 4	62			- 5	86			- 3	107	
		- 3	15		(63)	- 3	39			- 5	63			- 6	87			- 4	108	
		- 4	16		(22)	- 4	40			- 6	64	30	SC上	- 1	88			- 5	109	
		- 5	17		(71)	- 5	41	30	PS	- 1	65			- 2	89					
		- 6	18		(72)	- 6	42			- 2	66			- 3	90					
		- 7	19		(63)	- 7	43			- 3	67			- 4	91					
		- 8	20		(22)	- 8	44			- 4	68			- 5	92					
		- 9	21	30	LH下 (22)	- 1	45			- 5	69			- 6	93					
		- 10	22		(59)	- 2	46			- 6	70									
		- 11	23		(72)	- 3	47			- 7	71									
		- 12	24		(40)	- 4	48			- 8	72									

IYO夢
みらい館
負荷表

4	48
3	47
2	46
1	45

LHL下

1	2	3	4	5	6	7	8
37	38	39	40	41	42	43	44

UHL

52	8
51	7
50	6
49	5

LHL上

6	87
5	86
4	85

SC下

SUSコンセント順【直1】1 2 3 4 5 6 7 8【直2】9 10 11 12 (C) 12 11 10 9【直2】8 7 6 5 4 3 2 1【直1】

3SUS	DMXOUT	直*2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	20A	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

93	6
92	5

SC上

天反

1	2	3	4	5	6	7
98	99	100	101	102	103	104

3	
2	
1	

SC下

2SUS	DMXOUT	直*2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	20A	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

91	4
90	3

SC上

並列回路

3	84
2	83
1	82

SC下

1SUS	DMXOUT	直*2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	20A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

89	2
88	1

SC上

BL

R	G	B	W
94	95	96	97

下手壁コンセント

DMXOUT	2	1
4	20A*2	20A*2

上手壁コンセント

DMXOUT	2	1
5	20A*2	20A*2

持込電源盤

L1(U)	20A*8
N(N)	
L2(V)	
E(E)	
DMXOUT	
6	

舞台
客席

コンセント順 1 2 1 2 3 4 3 4

PS	1	2	3	4
	65	66	67	68

5 6 5 6 7 8 7 8 コンセント順

PS	5	6	7	8
	69	70	71	72

下 中 上

FR下	1	3	5
	53	55	57

1回路2灯

2	4	6
54	56	58

CL

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	74	75	76	77	78	79	80	81

1回路2灯

上 中 下

FR上	5	3	1
	63	61	59

1回路2灯

6	4	2
64	62	60

客席

1	2	3	4	5
105	106	107	108	109

1~4...客席天井(舞台前~奥)
5...2階席下

(資料)仮設用電源・DMX

